

UVG

Electrónica Digital

06-08-20

Laboratorio #4

01 ①

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

C \ AB	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0

$$Y = \overline{A}\overline{C} + AB + AC$$

02 ②

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	X
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	X
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

C \ AB	00	01	11	10
0	1	0	0	X
1	X	0	0	1

$$Y = \overline{B}$$

⑤

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1		1	
01		1		1
11	1		1	
10		1		1

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABCD + AB\bar{C}\bar{D}$$

④

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	X
0	0	0	1	X
0	0	1	0	X
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	0
0	1	1	1	X
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	0	1	1
01	X	X	1	0
11	0	X	1	1
10	X	0	X	X

$$Y = A\bar{D} + AC + AB$$

102

① $Y = ABC\bar{D} + \overline{ABCD} + (\overline{AB}CD)$

reducing

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	x	0
0	1	x	x	0
1	0	x	x	1
1	1	0	x	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	1
10	0	0	1	1

$Y = \bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{C} + A\bar{D} + A\bar{B}$

② $Y = \overline{A}BC + \overline{B}\overline{C} + BC$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$Y = \overline{B} + C + A$

A	B	C	Y
1	X	X	1
0	X	X	1
0	1	1	1
0	1	0	0

0	0	X	1
1	0	X	1
1	1	X	1
0	1	0	0
0	1	1	1

③ $Y = (A+B+C \cdot D) + AD + B$

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

A	B	C	D	Y
X	1	X	X	1
1	0	X	1	1
0	0	0	1	0
1	0	1	X	1
1	1	X	X	1

AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0

$Y = B + C + AD$

④ $Y = BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + B\bar{C}$

A	B	C	BC	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$B\bar{C}$	Y
0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1

$\bar{A}B$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

$Y = B + \bar{A}\bar{C}$


X	1	X	1
0	0	0	1
0	0	1	0
1	0	X	0

A	B	C	Y
X	1	X	1
0	0	0	1
0	0	1	0
1	0	X	0


Ejercicio 01




1

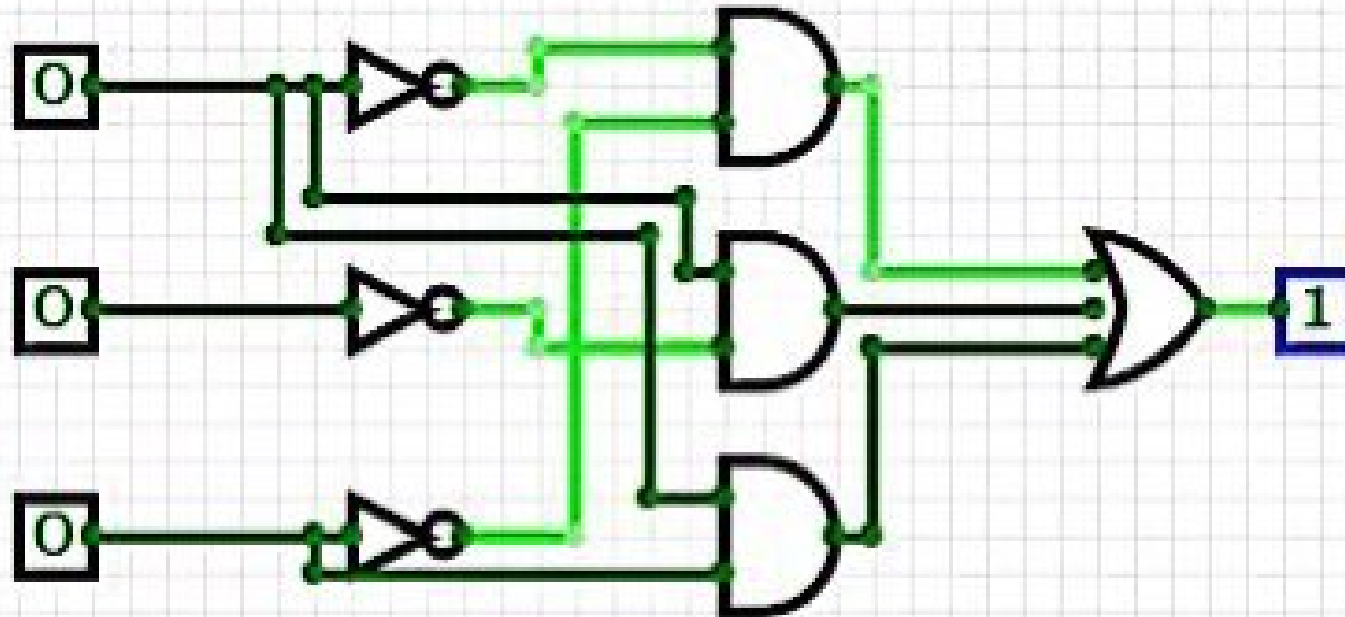



2

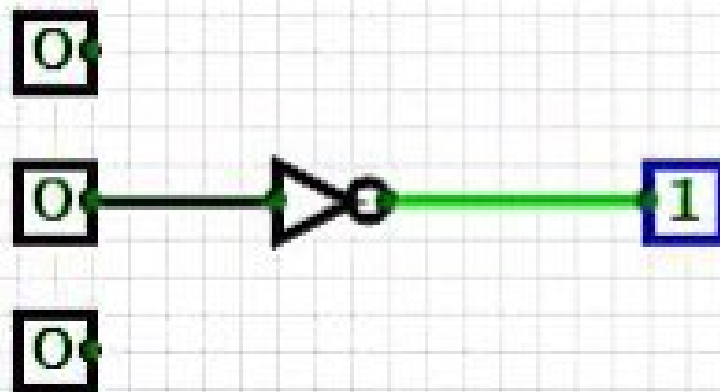


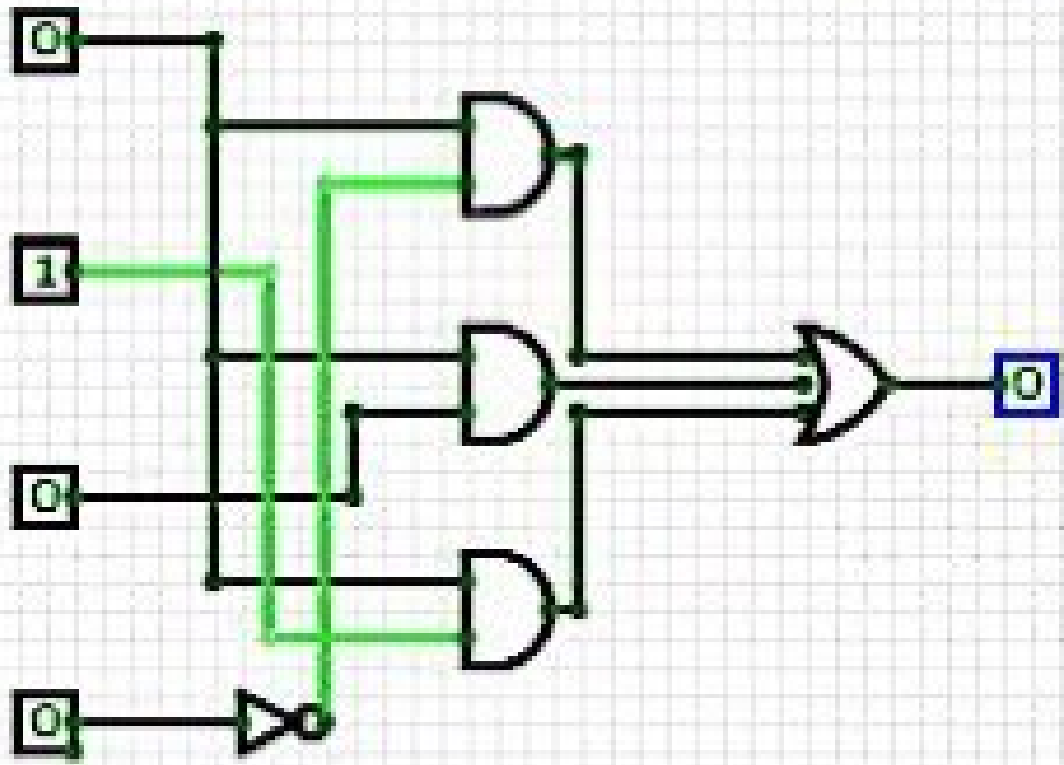


Ejercicio 02

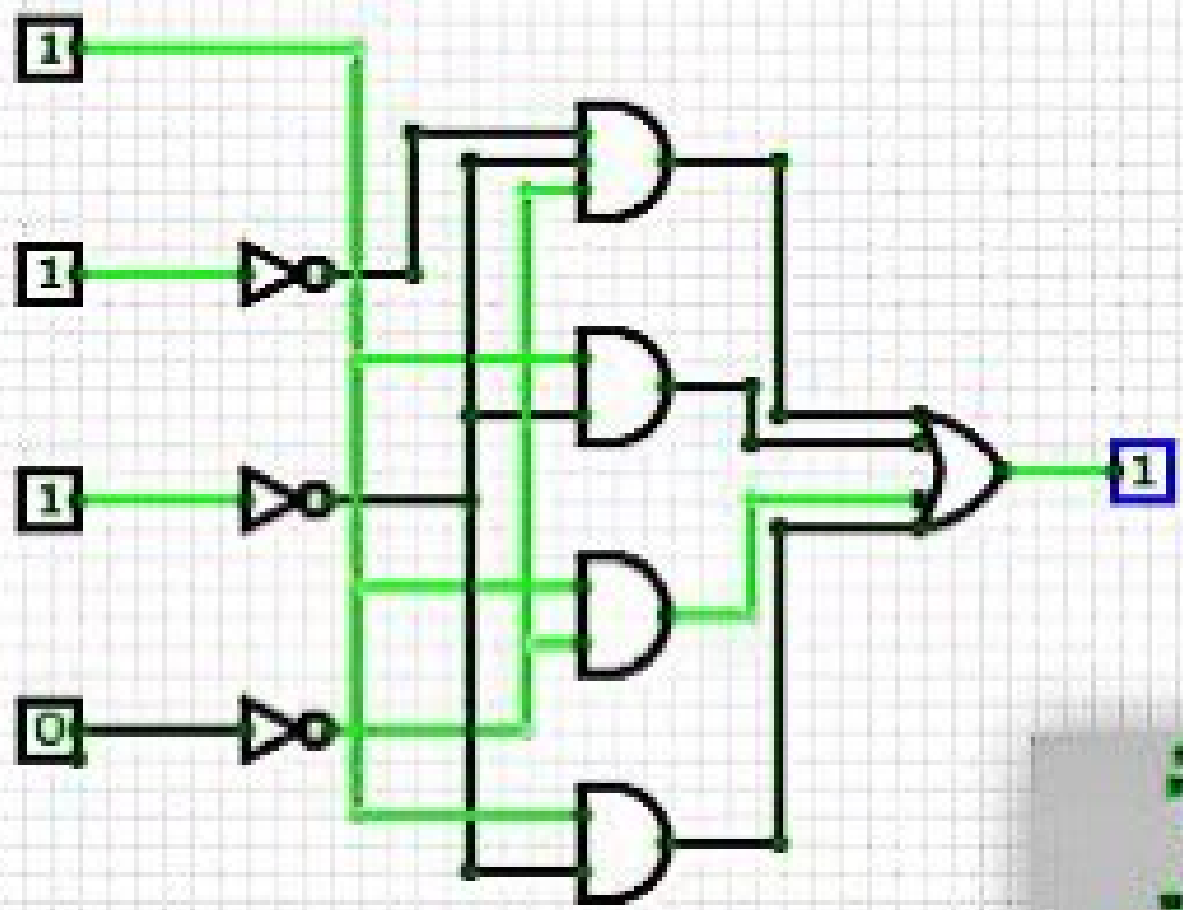

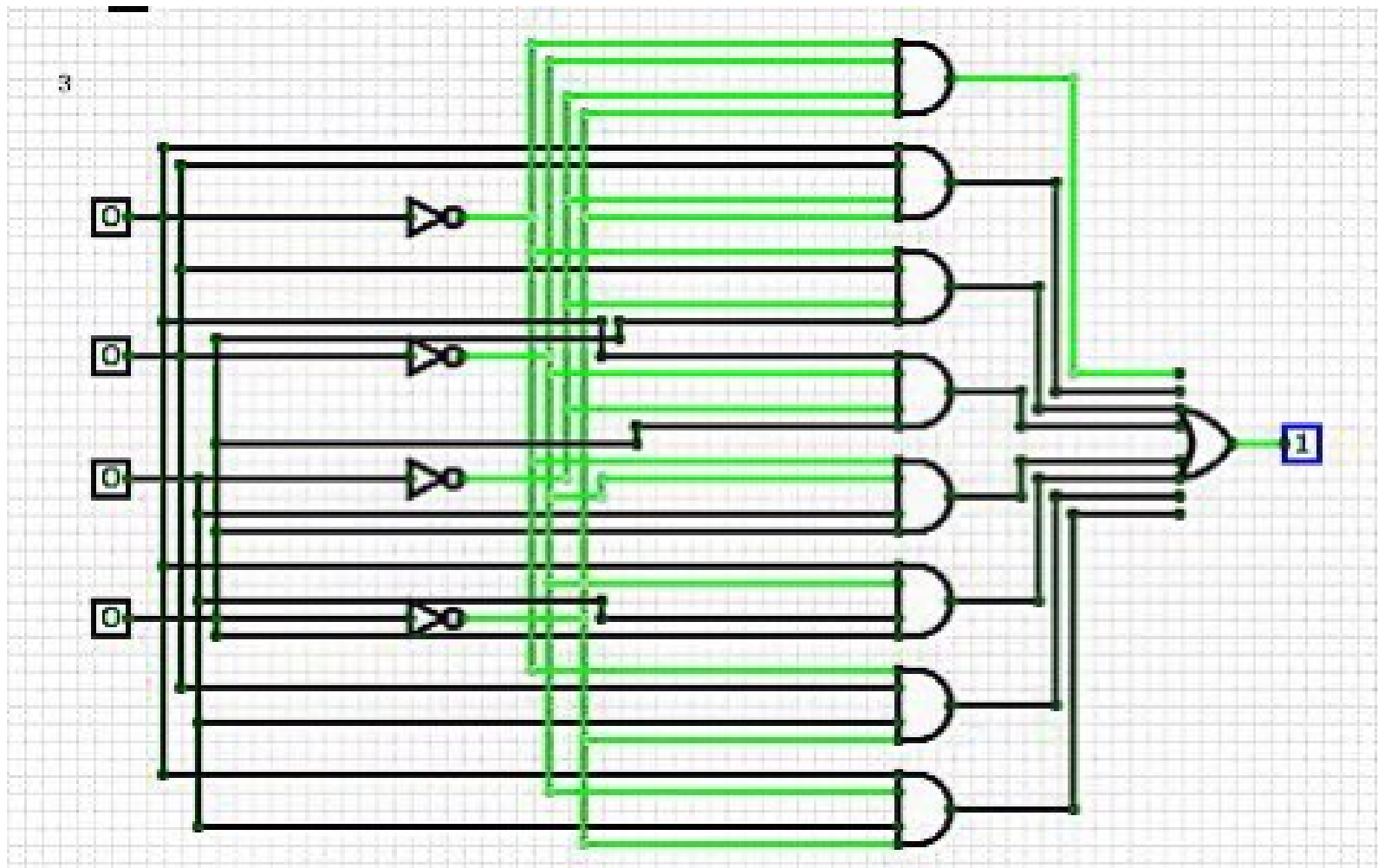


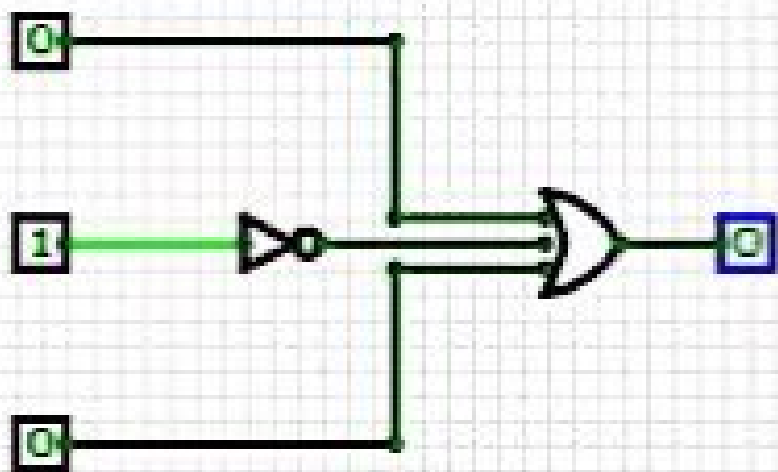

3

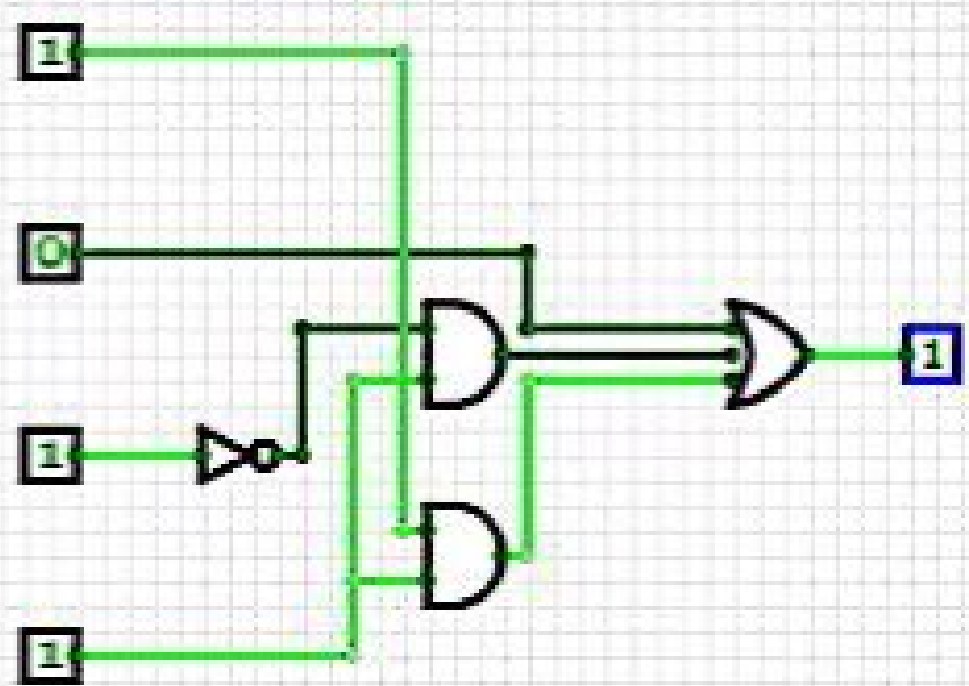

4

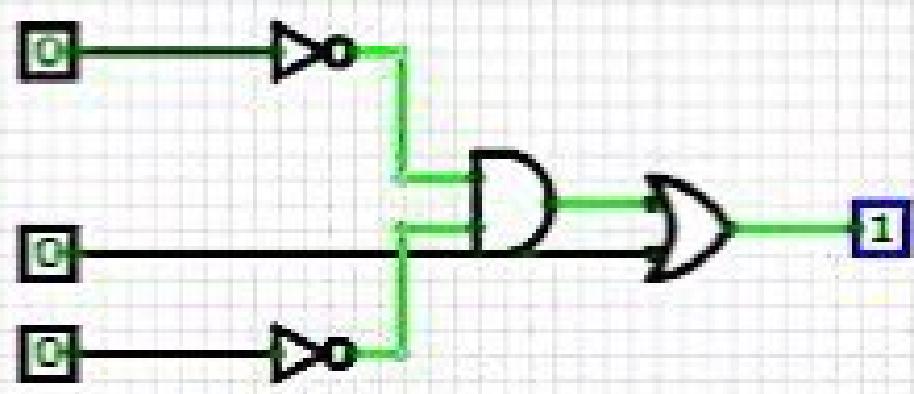

1051

- Si Sistema alarma \checkmark , pendiente los sensores
 → Si sensor ventana/puerta roto, suena alarma/Luces \checkmark
 → Si sensor movimiento disparo, suena alarma/Luces \checkmark

- ¿Cuáles son entradas y cuáles son salidas? -

Entradas

- Alarma (A)
- Ventana/Puerta (V)
- Sensor movimiento (S)

Salidas

- Pendiente
- Luces/Alarma
- Luces/Alarma

A V S L

0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

min term

Max term

$\bar{A}\bar{V}\bar{S}$	$A+V+S$	m_0	M_0
$\bar{A}\bar{V}S$	$A+V+\bar{S}$	m_1	M_1
$\bar{A}V\bar{S}$	$A+\bar{V}+S$	m_2	M_2
$\bar{A}VS$	$A+\bar{V}+\bar{S}$	m_3	M_3
$A\bar{V}\bar{S}$	$\bar{A}+V+S$	m_4	M_4
$A\bar{V}S$	$\bar{A}+V+\bar{S}$	m_5	M_5
$AV\bar{S}$	$\bar{A}+\bar{V}+S$	m_6	M_6
AVS	$\bar{A}+\bar{V}+\bar{S}$	m_7	M_7

SOP: $\bar{A}\bar{V}\bar{S} + \bar{A}\bar{V}S + \bar{A}V\bar{S}$


POS: $(A+V+S)(A+V+\bar{S})(A+\bar{V}+S)(A+\bar{V}+\bar{S})(\bar{A}+\bar{V}+S)$

S	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1


$$= \bar{A}\bar{V} + AS$$

Ejercicio 5

SOP

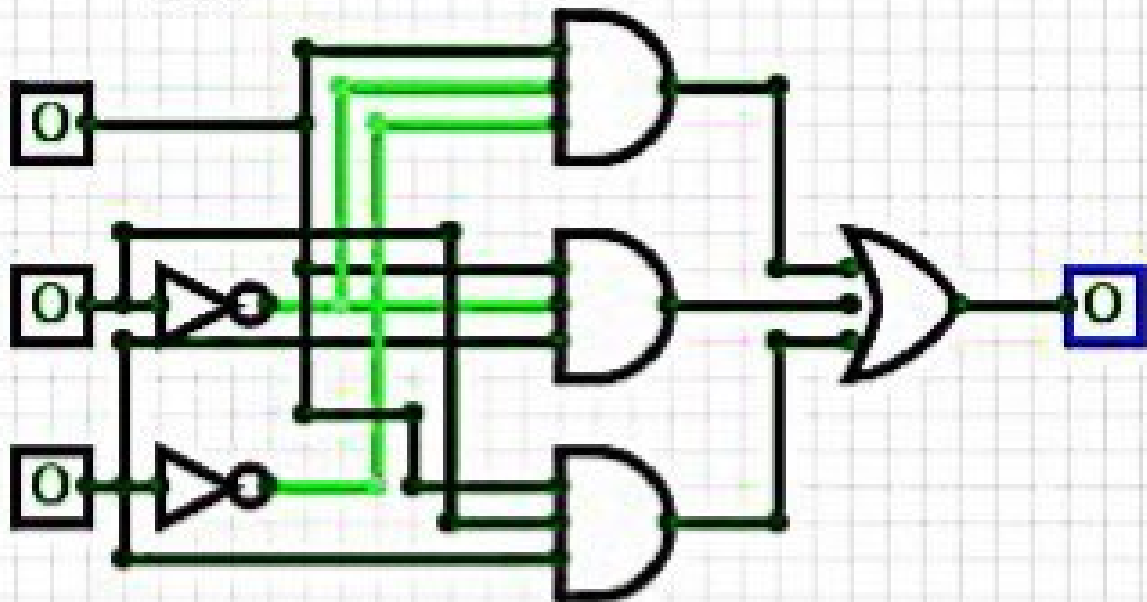

POS

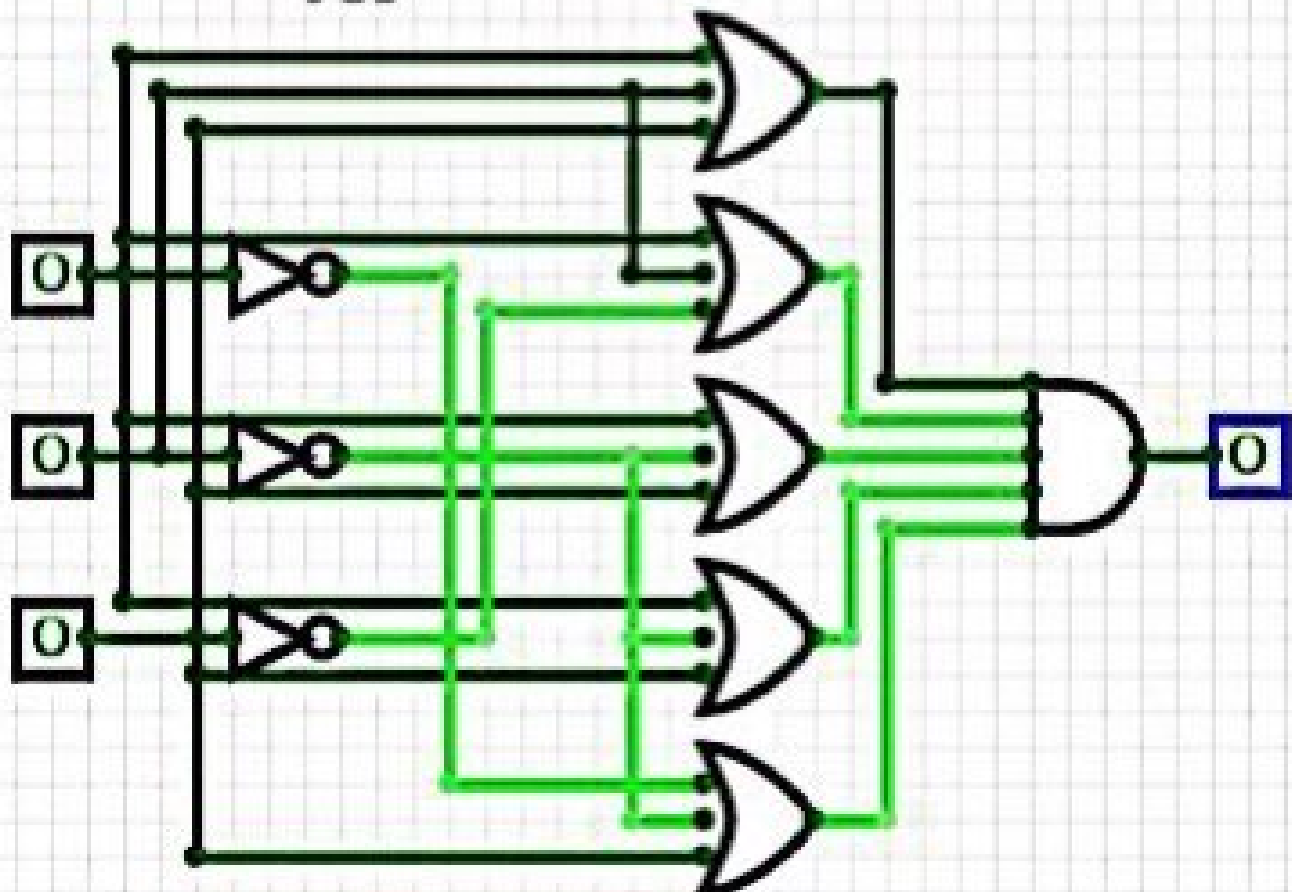

SOLUCION

